

$$\underline{U}_L = j \cdot X_L \cdot \underline{I}$$

$$\underline{U}_C = -j \cdot X_C \cdot \underline{I}$$

$$\underline{U}_R = R \cdot \underline{I}$$

$$X_L = \omega \cdot L \quad \frac{1}{j} = -j$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \frac{1}{-j} = j$$

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

Prawo Ohma dla obwodu prądu przemiennego


$$\underline{I} = \underline{U} \cdot \underline{Y}$$

Odwrotne prawo Ohma dla obwodu prądu przemiennego

$$\underline{u} = U \cdot e^{j\omega t}$$

$$\underline{i} = I \cdot e^{j\omega t + \varphi}$$

$$\underline{z} = Z \cdot e^{j\varphi}$$

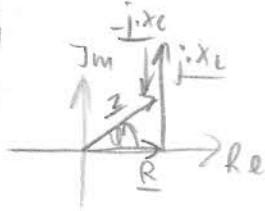


$\underline{Z}$  - impedancja

$\underline{Y}$  - admitancja  $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$

$$j^2 = -1$$

Wyznaczyj wypadkową impedancję obwodu

$$Z_k = 1 \quad (k=1,2,3,4,5)$$

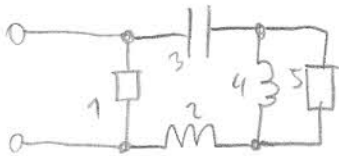

$$\underline{Z}_1 = 1$$

$$\underline{Z}_2 = j$$

$$\underline{Z}_3 = -j$$

$$\underline{Z}_4 = j$$

$$\underline{Z}_5 = 1$$

$$\underline{Y}_{45} = \underline{Y}_4 + \underline{Y}_5 = \frac{1}{j} + \frac{1}{1} = -j + 1 = 1 - j$$

$$\underline{Z}_{234} = \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \frac{1}{\underline{Y}_{45}} = j \cdot (-j) + \frac{1}{1-j} = 1 + \frac{1(1+j)}{(1-j)(1+j)} = \frac{1+j}{1-j-j+1}$$

$$\underline{Z}_{234} = \frac{1+j}{2}$$

$$\underline{Y}_{12345} = \underline{Y}_1 + \frac{1}{\underline{Z}_{234}} = 1 + \frac{2}{1+j} = 1 + \frac{2(1-j)}{(1+j)(1-j)} = \frac{1+2-2j}{1-j+1-j} = \frac{3-2j}{2-2j}$$

$$\underline{Y}_{12345} = 1 + \frac{2(1-j)}{(1-j+j+1)} = 1 + \frac{2(1-j)}{2} = 1 + 1 - j = 2 - j$$

$$\underline{Z}_{12345} = \frac{1}{\underline{Y}_{12345}} = \frac{1}{2-j} = \frac{2+j}{(2-j)(2+j)} = \frac{2+j}{4+2j-2j+1} = \frac{2+j}{5}$$

$$\underline{Z}_{12345} = \frac{1}{5} \cdot (2+j)$$